

Przykłady do wykładu „Języki modelowania i symulacji”

dr inż. Bogdan Pankiewicz

Gdańsk, listopad 2011 – grudzień 2015




Część I - PSPICE

Przykład I - przerzutnik D


Czynności do wykonania:

- Wprowadzenie opisu bramki transmisyjnej.
- Opis inwertera.
- Opis przerzutnika.
- Dodanie analiz.

Schemat przerzutnika:

  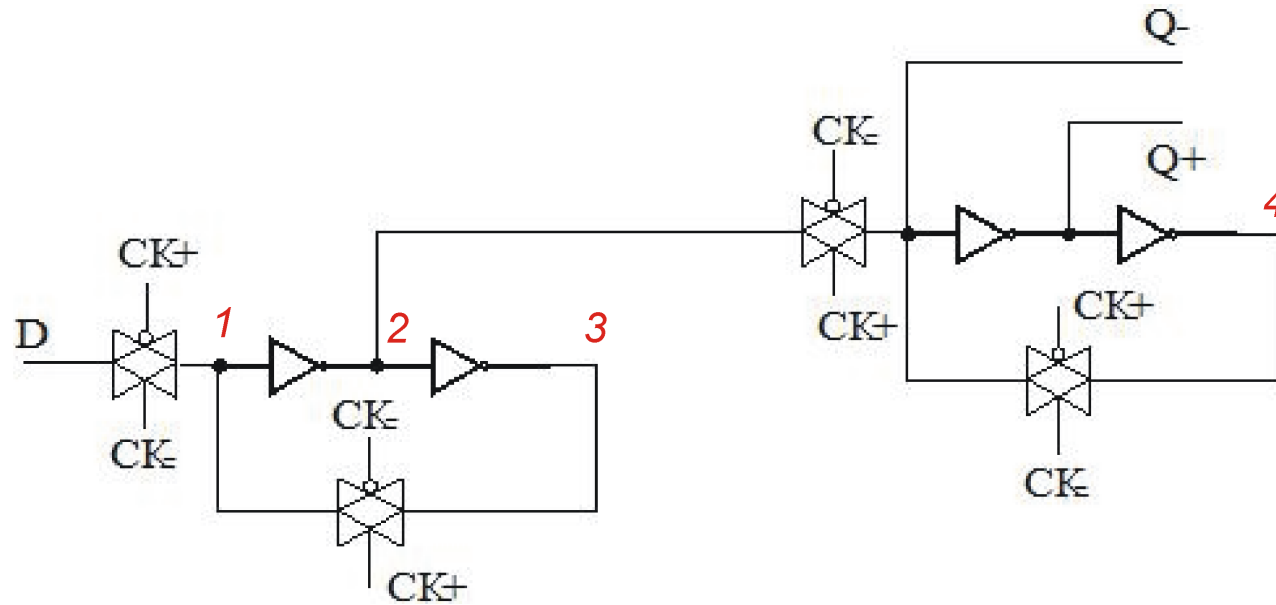

Schemat „płaski”

 

przerzutnik D

```
.sub b_tran wewy1 wewy2 clk nclk optional: Udd=vdd Uss=0
```

```
Mp1 wewy1 nclk wewy2 Udd pfet w=2.7u l=0.6u
```

```
Mn1 wewy1 clk wewy2 Uss nfet w=0.9u l=0.6u
```

```
.ends
```

```
.sub b_not we wy optional: Udd=vdd Uss=0
```

```
Mp1 wy we Udd Udd pfet w=2.7u l=0.6u
```

```
Mn1 wy we Uss Uss nfet w=0.9u l=0.6u
```

```
.ends
```

```
.sub DFF D Q+ Q- CK+
```

```
Xclk CK+ CK- b_not
```

```
Xt1 D 1 CK- CK+ b_tran
```

```
Xt2 1 3 CK+ CK- b_tran
```

```
Xt3 2 Q- CK+ CK- b_tran
```

```
Xt4 Q- 4 CK- CK+ b_tran
```

```
Xn1 1 2 b_not
```

```
Xn2 2 3 b_not
```

```
Xn3 Q- Q+ b_not
```

```
Xn4 Q+ 4 b_not
```

```
.ends
```

```
Vdd vdd 0 3.3
```

```
XDFF D Q+ Q- clk DFF
```

```
Vclk clk 0 dc 0 pulse(0 3.3 5n 1p 1p 5n 10n)
```

```
Vd D 0 dc 0 pulse(0 3.3 12.5n 1p 1p 15n 30n )
```

```
.tran .01n 120n
```

```
.MC 20 tran V([Q+]) RISE_EDGE(1.65) LIST OUTPUT ALL
```

```
.inc "ami_c5.lib"
```

```
.probe
```

```
.end
```



Przykład II – środkowoprzepustowy filtr Tow-Thomas

Zadania do wykonania:

- Wprowadzenie opisu wzmacniacza operacyjnego.
- Wprowadzenie opisu filtra.
- Analiza AC – znalezienie częstotliwości środkowej.
- Analiza czasowa dla podania przebiegu sinusoidalnego o częstotliwości środkowej i znalezienie amplitudy dla której jeszcze nie występuje obcięcie sygnału wyjściowego (z dokładnością do 100mV).
- Sprawdzenie wartości THD przebiegu prostokątnego na wejściu oraz na wyjściu filtra o identycznej częstotliwości środkowej i amplitudzie dwukrotnie niższej niż znalezionej w poprzednim punkcie. Należy rozwinąć 20 harmonicznym.
- Sprawdzenie zmian częstotliwości środkowej dla 5% tolerancji rezystancji i 10% pojemności. Zmiany wartości poszczególnych elementów powinny być niezależne od siebie. Należy wykonać 100 losowań.
- Wartość szumu w 3dB paśmie na wyjściu i odniesioną do wejścia.
- Dane elementów:
- $R1=100k$,
- $R2=10k$, $R3=10k$, $R4=10k$, $R5a=10k$, $R5b=10k$,
- $C1=10n$, $C2=10n$

Wzmacniacz i filtr - schematy

  Modele tranzystorów
bipolarnych należy pobrać
ze strony laboratorium do
przedmiotu JMiS



Odpowiedzi

- $f_0 = 1,5912 \text{ kHz}$
- $\text{amp} = 0,92 \text{ V}$
- $\text{THD} = 45,7\%$ (48,3% teoretyczna dla nieskończonej liczby harmonicznych) i 1,35%
- 1,41-1,79 kHz
- Pasmo 1,514–1.6726 k, $V_{\text{outsk}} = 3,89 \mu\text{V}$, $V_{\text{insk}} = 438,8 \text{ nV}$

```

II order Tow-Thomas biquad
X1 0 1 Vb OPAMP
X2 0 2 mVl OPAMP
X3 0 3 Vl OPAMP
R1 1 Vb 100k
R2 1 Vl my_res 10k
R3 V1 1 my_res 10k
R4 Vb 2 my_res 10k
R5a mVl 3 my_res 10k
R5b 3 Vl my_res 10k
C1 1 Vb my_cap 10nF
C2 2 mVl my_cap 10nF
.model my_res res(r=1 dev=5%)
.model my_cap cap(c=1 dev=10%)
.param amp=0.92
*.step param amp .9 1 .01
.param fo=1.5912k
*.ac dec 50 10 10meg
.ac lin 1000 1k 2k
*.noise v([vb]) Vin 1
.mc 100 ac v([vb]) MAX list output all
*.tran 1u 20m 0 1u
*.four 1.5912k 20 v([v1]) v([vb])
Xideal v1 out biquad_bp_id params: fo={fo} Q=10 Ho=10
**** Ideal BP biquad ****
.subckt biquad_bp_id in out params: fo=1 Q=1 Ho=1
E1 out 0 laplace {V(in)}={Ho*(s*fo*2*pi/Q)/(s*s+fo*2*pi/Q*s+2*pi*fo*2*pi*fo)}
.param pi=3.141593
.ends
*****

```

```

*** Input signal
Vin v1 0 dc 0 ac 1 pulse({-amp/2} {amp/2} {1/fo/2} 1p 1p
+ {1/fo/2} {1/fo} ) ;sin(0 {amp} 1.5916k)
*** Power supply
Vee vee 0 -10V
Vcc vcc 0 10V
**** Operational Amplifier subcircuit description ****
.sub OPAMP in_p in_m out optional: vcc=vcc vee=vee
Q1 2 in_m 1 qnpn
Q2 3 in_p 1 qnpn
Q3 1 8 4 qnpn
Q4 2 2 vcc qnpn
Q5 3 2 vcc qnpn
Q6 5 3 vcc qnpn
Q7 7 8 vee qnpn
Q8 8 8 vee qnpn
Q9 vcc 5 out qnpn
Q10 vee 7 out qnpn
Q11 6 6 5 qnpn
Q12 6 6 7 qnpn
Cc 3 5 30p
Rw 4 vee 100
Rf vcc 8 20k
.ends
*****
.lib modele8.lib
.probe
.end

```

Część II


Verilog

Przykład 1 – przerzutnik D wyzwany narastającym zboczem zegara składający się wyłącznie z bramek NAND

Zadania do wykonania

- znalezienie schematu i oznaczenie sygnałów wewnętrznych,
- opis modułu w języku Verilog,
- przygotowanie testbench'a,
- wykonanie symulacji funkcjonalnej.

Schemat przerzutnika D z bramek NAND

 

Kod Verilog przerzutnika

```
`timescale 1ns / 1ps
module d_ff_nands(D, CK, Q, nQ );

    input D, CK;
    output Q, nQ;

    wire int_1, int_2, int_3, int_4;

    nand #2 A(nQ,int_2,Q);
    nand #2 B(Q, nQ, int_3);
    nand #2 E(int_1,D,int_2);
    nand #2 F(int_2,int_1,CK,int_3);
    nand #2 G(int_3,CK, int_4);
    nand #2 H(int_4,int_3,int_1);

endmodule
```

Testbench

```
`timescale 1ns / 1ps
module tb;
    // Inputs
    reg D;
    reg CK;
    // Outputs
    wire Q;
    wire nQ;
    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    d_ff_nands uut (
        .D(D),
        .CK(CK),
        .Q(Q),
        .nQ(nQ)
    );
endmodule


initial
begin
    // Initialize Inputs
    D = 0;
    CK = 0;
    #200;
    $stop;
end

always
begin
    #10;
    CK = !CK;
end

always
begin
    #45;
    D = !D;
end

end
```

Symulacja

 

Przykład 2

Analiza dzielnika

Należy opisać w języku Verilog dzielnik z asynchronicznym resetem, wejściem zezwalającym i kierunku (wewnętrznego sygnału), podział przez 1000 zadany parametrem, wyjście powinno mieć wypełnienie 50% .

Zadanie domowe: wskaż 2 błędy w przedstawionym opisie i popraw je. Są to błędy polegające na niezgodności zadanej funkcjonalności z podanym kodem Verilog. Sam kod jest poprawny pod względem składni Verilog.

Ogólna składnia „always”

```
always @(posedge clk or posedge rst)
if (rst)
    begin
        ... tutaj następuje obsługa resetu...

    end
else
    begin
        ... tutaj następuje obsługa zbocza zegara...

    end
```

```
`timescale 1ns / 1ps
module counter(clk_i,rst_i,en_i,dir_i,out_o);
input clk_i,rst_i,en_i,dir_i;          // deklaracja kierunku portów
output out_o;                          // deklaracja sygnałów rejestrowych
reg out_o;
integer counter;                       //deklaracja sygnału wewnętrznego
parameter DivRatio=1000;               // deklaracja parametru

always @(posedge clk_i or posedge rst_i) //właściwy opis działania
if (rst_i)
    // obsługa części asynchronicznej bloku always
    begin
        counter=0;
        out_o=1'b0;
    end
else
```

```

// obsługa części synchronicznej bloku always
begin
    if (en_i==1'b1)
        begin
            if (dir_i==1'b1)                //zliczanie - sygnał „counter”
                if (counter==DivRatio)
                    counter=1;
                else
                    counter=counter+1;
            else
                if (counter==1)
                    counter=DivRatio;
                else
                    counter=counter-1;

            // obsługa sygnału wyjściowego "out_o"

            if (counter==1)
                out_o=1'b0;
            if (counter==DivRatio/2)
                out_o=1'b1;
        end
    end
end
endmodule

```

```
`timescale 1ns / 1ps

module tb;

    reg clk_i;
    reg rst_i;
    reg en_i;
    reg dir_i;
    wire out_o;


    // wstawienie badanego modulu
    counter uut (
        .clk_i(clk_i),
        .rst_i(rst_i),
        .en_i(en_i),
        .dir_i(dir_i),
        .out_o(out_o)
    );

    defparam uut.DivRatio=10;
```

```
//generacja sygnałów
    initial
        begin
            clk_i = 0;
            rst_i = 1;
            en_i = 0;
            dir_i = 1;
            #30;
            rst_i=0;
            #15 en_i=1;
            #40 dir_i=0;
        end
    // generacja zegara
    always
        #10 clk_i =~clk_i;

endmodule
```

Wynik symulacji

 

Przykład 3 zmodyfikowany dzielnik z przykładu 1

- Kod licznika z przykładu 1 został lekko zmodyfikowany,
- Zadanie domowe: po co wprowadzono funkcję CLogB2?

```

`timescale 1ns / 1ps
module counter(clk_i,rst_i,en_i,dir_i,out_o);

// deklaracja kierunku portów
input clk_i,rst_i,en_i,dir_i;
output out_o;
// deklaracja sygnałów rejestrowych
reg out_o;

//deklaracja sygnałów wewnętrznych
parameter DivRatio=1000;
reg [CLogB2(DivRatio-1)-1:0] counter;
//ceil of the log base 2
function integer CLogB2;
    input [31:0] Depth;
    integer i;
    begin
        i = Depth;
        for(CLogB2 = 0; i > 0; CLogB2 = CLogB2 + 1)
            i = i >> 1;
    end
endfunction
always @(posedge clk_i or posedge rst_i)
if (rst_i)
    // obsługa części asynchronicznej bloku always
    begin
        counter=0;
        out_o=1'b0;
    end
else

```

```

begin// obsługa części synchronicznej bloku always
    if (en_i==1'b1)
        begin
            // obsługa licznika wewnętrznego -
            if (dir_i==1'b1)
                if (counter==DivRatio-1)
                    counter=0;
                else
                    counter=counter+1;
            else
                if (counter==0)
                    counter=DivRatio-1;
                else
                    counter=counter-1;

            if (counter==0)
                out_o=1'b0;
            if (counter==DivRatio/2)
                out_o=1'b1;
        end
    end
endmodule

```

Przykład 4 – licznik w kodzie Graya

- Należy zrealizować opis 4-ro bitowego licznika w kodzie Graya,
- Licznik ma być synchroniczny z asynchronicznym resetem
- Wejścia clk_i oraz rst_i, wyjście gray_o[3:0]

4-ro bitowy kod Gray-a

0000

0001

0011

0010

0110

0111

0101

0100

1100

1101

1111

1110

1010

1011

1001

1000

Licznik – opis Verilog

```
`timescale 1ns / 1ps
module gray(clk_i,rst_i,gray_o);
    input clk_i, rst_i;
    output reg [3:0] gray_o;
//synchronus circuit with async reset
always @(posedge clk_i or posedge rst_i)
    if (rst_i)
        gray_o = 4'b0;
    else
        begin
            case (gray_o)
                4'b0000: gray_o = 4'b0001;
                4'b0001: gray_o = 4'b0011;
                4'b0011: gray_o = 4'b0010;
                4'b0010: gray_o = 4'b0110;
                4'b0110: gray_o = 4'b0111;
                4'b0111: gray_o = 4'b0101;
                4'b0101: gray_o = 4'b0100;
                4'b0100: gray_o = 4'b1100;
                4'b1100: gray_o = 4'b1101;
                4'b1101: gray_o = 4'b1111;
                4'b1111: gray_o = 4'b1110;
                4'b1110: gray_o = 4'b1010;
                4'b1010: gray_o = 4'b1011;
                4'b1011: gray_o = 4'b1001;
                4'b1001: gray_o = 4'b1000;
                4'b1000: gray_o = 4'b0000;
                default: gray_o = 4'b0;
            endcase
        end
    end
endmodule
```

TESTBENCH:

```
`timescale 1ns / 1ps
module tb_gray;

    // Inputs
    reg clk_i;
    reg rst_i;

    // Outputs
    wire [3:0] gray_o;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    gray uut (
        .clk_i(clk_i),
        .rst_i(rst_i),
        .gray_o(gray_o)
    );


    initial
    begin
        // Initialize Inputs
        clk_i = 0;
        rst_i = 1;
        #15
        rst_i = 0;
        // Wait 100 ns for global reset to finish
        #100;

        forever
            #10 clk_i = ! clk_i;

    end

endmodule
```

Gray - symulacja

 

Przykład 5 – eliminacja drgań zestyków przycisku

- Należy opisać układ, który wyeliminuje drgania zestyków przycisku,
- Począwszy od naciśnięcia/puszczenia przycisku układ ma na czas 100ms zamrozić zmianę sygnału na wyjściu (sygnał clk_o),
- Dodatkowo wejście sw_i ma wybierać wyjście sygnału „oczyszczonego” lub bezpośrednio z wejścia btn_i,
- Wejścia zegara i resetu asynchronicznego: clk_i, rst_i.

Debouncer - kod

```
`timescale 1ns / 1ps
module debouncer(clk_i,rst_i,btn_i,sw_i,clk_o);
    input clk_i,rst_i,btn_i,sw_i;
    output clk_o;
    parameter frequency = 50e6;                //in Hertz
    parameter debounce_time = 100;             // in milliseconds

    integer counter;

    reg [2:0] state;
    // 000 - before button pressing
    // 001 - just pressed, debounce time not passed
    // 010 - pressed and debounce time passed
    // 011 - just released, debounce time not passed
    // 100 - released and debounce time passed

    reg clk_int;
    assign clk_o = (sw_i)? btn_i:clk_int;

    always @(posedge clk_i or posedge rst_i)
        if (rst_i)
            begin
                counter = 0;
                state = 3'b0;
                clk_int = 1'b0;
            end
end
```

Kod – c.d.

```
else
begin
case (state)
3'b000:    begin
            counter = 0;
            if (btn_i)
            state = 3'b001;

            end
3'b001:    begin
            clk_int = 1'b1;
            if (counter == frequency/1000*debounce_time-1)
                state = 3'b010;
            else
                counter = ounter+1;

            end
3'b010:    begin
            counter = 0;
            if (!btn_i)
                state = 3'b011;

            end
3'b011:    begin
            clk_int = 1'b0;
            if (counter == frequency/1000*debounce_time))
                state = 3'b100;
            else
                counter = counter+1;

            end
3'b100:    state = 3'b000;
default state = 0;

endcase;
end
endmodule
```

TESTBENCH:

```
`timescale 1us / 1ps
module tb_debouncer;
    // Inputs
    reg clk_i, rst_i, btn_i, reg sw_i;
    // Outputs
    wire clk_o;
    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    debouncer uut (.clk_i(clk_i), .rst_i(rst_i), .btn_i(btn_i), .sw_i(sw_i), .clk_o(clk_o));
    defparam uut.frequency = 1e3;

parameter bouncing_period = 10000;
initial begin
    // Initialize Inputs
    clk_i = 0;
    rst_i = 1;
    btn_i = 0;
    sw_i = 0;
    #100
    rst_i = 0;
    #(bouncing_period)
    btn_i=1;
    #(bouncing_period)
    btn_i=0;
    #(bouncing_period)
    btn_i=1;
    #(bouncing_period*1)
    btn_i=0;
    #(bouncing_period)
    btn_i=1;
    #(bouncing_period)
    btn_i=0;
    #(bouncing_period*15)
```

```
    #(bouncing_period*5)
```

```
        btn_i=1;  
        #(bouncing_period*5)  
        btn_i=0;
```

```
        sw_i = 1;
```

```
        #(bouncing_period)  
        btn_i=1;  
        #(bouncing_period)  
        btn_i=0;  
        #(bouncing_period)  
        btn_i=1;  
        #(bouncing_period*1)  
        btn_i=0;  
        #(bouncing_period)  
        btn_i=1;  
        #(bouncing_period)  
        btn_i=0;  
        #(bouncing_period*5)  
        btn_i=1;  
        #(bouncing_period*5)  
        btn_i=0;
```


```
    end
```

```
always
```

```
    #500 clk_i = !clk_i;
```

```
endmodule
```

Debouncer - symulacja

 

Przykład 6 - nadajnik RS323

- Układ ma nadawać znak 'A' w kodzie ASCII na linię wyjściową TXD_o.
- Wejścia: clk_i (zegar, 50MHz), en_i (wejście zezwalające) i rst_i (reset asynchroniczny).
- Układ należy podzielić na 3 moduły: główny (main_module) spinający dzielnik częstotliwości (divider) oraz nadajnik (tx_rs232).
- Należy wykonać opis Verilog, symulację i sprawdzenie działania na płytce Spartan 3.

Dzielnik częstotliwości

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  module divider(clk_i,rst_i,en_i,clk_o);
3
4  // deklaracja kierunku portów
5  input clk_i,rst_i,en_i;
6  output reg clk_o;
7
8  //deklaracja sygnałów wewnętrznych
9  parameter DivRatio=10;
10 reg [CLogB2(DivRatio-1)-1:0] counter;
11 //ceil of the log base 2
12 function integer CLogB2;
13     input [31:0] Depth;
14     integer i;
15     begin
16         i = Depth;
17         for(CLogB2 = 0; i > 0; CLogB2 = CLogB2 + 1)
18             i = i >> 1;
19     end
20 endfunction
21 always @(posedge clk_i or posedge rst_i)
22 if (rst_i)
23     // obsługa części asynchronicznej bloku always
24     begin
25         counter=0;
26         clk_o=1'b0;
27     end
28 else
```

```
29     // obsługa części synchronicznej bloku always
30     begin
31         if (en_i==1'b1)
32             begin
33                 if (counter==DivRatio-1)
34                     counter=0;
35                 else
36                     counter=counter+1;
37                 // wystawienie sygnału zewnętrznego
38                 if (counter==0)
39                     clk_o=1'b0;
40                 if (counter==DivRatio/2)
41                     clk_o=1'b1;
42             end
43         end
44     endmodule
45
```

Nadajnik RS232

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  module tx_rs232(clk_i,rst_i,en_i,data_i,TXD_o);
3      input clk_i, rst_i, en_i;
4      input [7:0] data_i;
5      output reg TXD_o;
6
7      reg [3:0] state;
8      // 0 - waiting for en_i
9      // 1 - start bit generation
10     // 2..9 - data_i transmission
11     // 10 - stop bit generation
12     // other - unused
13
14     always @(posedge clk_i or posedge rst_i)
15     if (rst_i)
16         // obsługa części asynchronicznej bloku always
17         begin
18             TXD_o=1'b1;
19             state = 0;
20         end
21     else
```

```
22         // obsługa części synchronicznej bloku always
23         begin
24             case (state)
25                 0          : if (en_i)
26                             state = 1;
27
28                 1          : begin
29                             state = 2;
30                             TXD_o = 0;
31                             end
32                 2,3,4,5,6,7,8,9
33                     : begin
34                             TXD_o = data_i[state-2];
35                             state = state+1;
36                             end
37                 10         : begin
38                             TXD_o = 1;
39                             state = 0;
40                             end
41                 default   : begin
42                             state = 0;
43                             TXD_o = 1;
44                             end
45             endcase
46         end
47     endmodule
```


Moduł łączący bloki dzielnika i nadajnika oraz testbench

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2 module main_module(clk_i,rst_i,en_i,TXD_o);
3     input clk_i, rst_i, en_i;
4     output TXD_o;
5
6     parameter bps=9600;
7     parameter freq=50_000_000;
8     parameter integer div_ratio = freq/bps;
9
10    wire clk_9600;
11
12    divider #(div_ratio) d_1(clk_i,rst_i,1,clk_9600);
13    tx_rs232 tx_1(clk_9600,rst_i,en_i,"A",TXD_o);
14
15 endmodule
```

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2 module tb_main;
3     // Inputs
4     reg clk_i;
5     reg rst_i;
6     reg en_i;
7     // Outputs
8     wire TXD_o;
9
10    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
11    main_module uut (
12        .clk_i(clk_i),
13        .rst_i(rst_i),
14        .en_i(en_i),
15        .TXD_o(TXD_o)
16    );
17
18    initial begin
19        // Initialize Inputs
20        clk_i = 0;
21        rst_i = 1;
22        en_i = 0;
23        // Wait 100 ns for global reset to finish
24        #100;
25        rst_i=0;
26        #200e3
27        en_i=1;
28        #400e3
29        en_i=0;
30        #1200e3
31        en_i=1;
32        #100e3
33        en_i=0;
34    end
35
36    always
37        #10 clk_i = !clk_i;
38
39 endmodule
```

Plik UCF na płytce Spartan 3 i symulacja funkcjonalna

```
1 # Clock:
2 NET "clk_i" LOC = "T9" ; # 50 MHz clock
3 # Push-buttons:
4 NET "rst_i" LOC = "L14" ; # pressed high BTN3
5 # RS232:
6 NET "TXD_o" LOC = "R13" ; # RS 232 TXD
7 #slider
8 NET "en_i" LOC = "K13" ; # SW7
```

 

Przykład 7 – prosta pamięć asynchroniczna ROM

- Przykład pamięci o 16 słowach 8-io bitowych.
- Pamięć jest asynchroniczna – reaguje natychmiast po podaniu adresu na jej wejście.
- Należy zauważyć, że zawartość pod adresem 15 nie jest ustalona.

Kod Verilog pamięci ROM oraz jej testbench i symulacja

```


1  `timescale 1ns / 1ps
2  module rom(addr,data);
3      input  [3:0] addr;
4      output [7:0] data;
5
6  // array declaration
7  wire [7:0] memory [0:15];
8      // assigning vaules to the memory slots
9      assign memory[0]  = 8'h10;
10     assign memory[1]  = 8'h11;
11     assign memory[2]  = 8'h12;
12     assign memory[3]  = "N";
13     assign memory[4]  = "a";
14     assign memory[5]  = "z";
15     assign memory[6]  = "w";
16     assign memory[7]  = "i";
17     assign memory[8]  = "s";
18     assign memory[9]  = "k";
19     assign memory[10] = "o";
20     assign memory[11] = 8'h21;
21     assign memory[12] = 8'h22;
22     assign memory[13] = 8'h23;
23     assign memory[14] = 8'h24;
24
25 // output generation
26 assign data = memory[addr];
27
28 endmodule

```

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module tb_rom;
4
5      // Inputs
6      reg [3:0] addr;
7
8      // Outputs
9      wire [7:0] data;
10
11     // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
12     rom uut (
13         .addr(addr),
14         .data(data)
15     );
16
17     initial
18     begin
19         // Initialize Inputs
20         addr = 0;
21     end
22
23     always
24     begin
25         #100;
26         addr = addr+1;
27     end
28
29 endmodule

```


 


Przykład 8

Odbiornik RS232 i sterownik LED

Układ realizuje odbiór znaków w standardzie RS232 z prędkością transmisji 9600bps, 1 bitem stopu bez bitu parzystości a następnie wyświetla odebrany kod na 4 pozycyjnym wyświetlaczu 7 segmentowym z multipleksowaniem (dana pozycja aktywowana jest zerem, również segmenty aktywowane są zerem). Sygnały zewnętrzne: zegar wejściowy (clk_i) o częstotliwości 50MHz, asynchroniczny reset (rst_i), wejście danych (RXD_i), wyjście wspólnych anod aktywowanych zerem (4bity, led7_an_o) oraz wyjście segmentów wyświetlacza (8bitów, led7_seg_o).

Sterowanie wyświetlaczem:

  

Moduł główny

```
`timescale 1ns / 1ps
module rs_led_div (clk_i,rst_i,RXD_i,led7_an_o,led7_seg_o);

    parameter DivRatio = 50_000_000/9600/3;
    input  clk_i, rst_i, RXD_i;
    output [3:0] led7_an_o;
    output [7:0] led7_seg_o;

    // internal signals
    wire clk_rs,clk_led;
    wire [7:0] data;

    // dividers
    counter #(DivRatio) div_rs232 (clk_i,rst_i,1'b1,1'b1,clk_rs);
    counter #(DivRatio*3*9600/1_000) div_leds (clk_i,rst_i,1'b1,1'b1,clk_led);

    //RS 232 receiver
    rs_rcv receiver(clk_rs, rst_i, RXD_i, data);

    //LED driver
    led_disp led_driver (
        clk_led,      //clk_i
        rst_i,        //rst_i
        4'b0,          //digit0
        data[3:0],     //digit1
        data[7:4],     //digit2
        4'b0,          //digit3
        1'b0,          //dp0
        1'b0,          //dp1
        1'b0,          //dp2
        1'b0,          //dp3
        1'b0,          //on0
        1'b1,          //on1
        1'b1,          //on2
        1'b0,          //on3
        led7_seg_o,    //led7_seg_o
        led7_an_o);    //led7_an_o

endmodule
```

Dzielnik jest wzięty z przykładu nr 2

```
`timescale 1ns / 1ps
module counter(clk_i,rst_i,en_i,dir_i,out_o);

    // deklaracja kierunku portów
    input clk_i,rst_i,en_i,dir_i;
    output out_o;
    // deklaracja sygnałów rejestrowych
    reg out_o;

    //deklaracja sygnałów wewnętrznych
    parameter DivRatio=1000;
    reg [CLogB2(DivRatio-1)-1:0] counter;
    //ceil of the log base 2
    function integer CLogB2;
        input [31:0] Depth;
        integer i;
        begin
            i = Depth;
            for(CLogB2 = 0; i > 0; CLogB2 = CLogB2 + 1
                i = i >> 1;
            end
        endfunction

    always @(posedge clk_i or posedge rst_i)
        if (rst_i) // obsługa części asynchronicznej bloku always
            begin
                counter=0;
                out_o=1'b0;
            end
        else
            // obsługa części synchronicznej bloku always
            if (en_i==1'b1)
                begin
                    // obsługa licznika wewnętrznego
                    if (dir_i==1'b1)
                        if (counter==DivRatio-1)
                            counter=0;
                        else
                            counter=counter+1;
                    else
                        if (counter==0)
                            counter=DivRatio-1;
                        else
                            counter=counter-1;
                    // ustawianie wyjścia
                    if (counter==0)
                        out_o=1'b0;
                    if (counter==DivRatio/2)
                        out_o=1'b1;
                end
            end
    endmodule
```

Odbiornik RS232

```
`timescale 1ns / 1ps
module rs_rcv (clk_i, rst_i, RXD_i, data_o);
    input clk_i, rst_i, RXD_i;
    output reg [7:0] data_o;

    reg [4:0] counter;
    reg [7:0] data_tmp;

    always @(posedge clk_i or posedge rst_i)
        if (rst_i)
            begin
                counter = 5'b0;
                data_o = 8'b0;
                data_tmp = 8'b0;
            end
        else
            begin
                case (counter)
                    5'd0: if (!RXD_i) counter = 5'd1;
                    5'd1: if (!RXD_i) counter = 5'd2;
                    5'd28: counter=5'd0;
                    default: counter = counter+1;
                endcase

                case (counter)
                    5'd4: data_tmp[0] = RXD_i;
                    5'd7: data_tmp[1] = RXD_i;
                    5'd10: data_tmp[2] = RXD_i;
                    5'd13: data_tmp[3] = RXD_i;
                    5'd16: data_tmp[4] = RXD_i;
                    5'd19: data_tmp[5] = RXD_i;
                    5'd22: data_tmp[6] = RXD_i;
                    5'd25: data_tmp[7] = RXD_i;
                    5'd28: if (RXD_i) data_o = data_tmp;
                    //default:
                endcase
            end
        end
    endmodule
```

Sterownik wyświetlacza

```
`timescale 1ns / 1ps
module led_disp(clk_i,rst_i,digit0,digit1,digit2,digit3,dp0,dp1,dp2,dp3,on0,on1,on2,on3,
               led7_seg_o,led7_an_o);
    input clk_i,rst_i,dp0,dp1,dp2,dp3,on0,on1,on2,on3;
    input [3:0] digit0,digit1,digit2,digit3;
    output reg [7:0] led7_seg_o;
    output reg [3:0] led7_an_o;

    // internal counter
    reg [1:0] counter;
    reg [3:0] digit;
    reg dp;

    always @(posedge clk_i or posedge rst_i)
        if (rst_i)
            begin
                counter = 2'd0;
                dp = 0;
                digit = 4'd0;
                led7_an_o = 4'd0;
            end
        else
            begin
                if (counter == 2'b11)
                    counter = 2'b0;
                else
                    counter = counter+1;
            end
        end

    case (counter)
        2'd0: begin
            if (on0)
                led7_an_o = 4'b1110;
            else
                led7_an_o = 4'b1111;
                digit = digit0;
                dp = dp0;
            end
        2'd1: begin
            if (on1)
                led7_an_o = 4'b1101;
            else
                led7_an_o = 4'b1111;
                digit = digit1;
                dp = dp1;
            end
        2'd2: begin
            if (on2)
                led7_an_o = 4'b1011;
            else
                led7_an_o = 4'b1111;
                digit = digit2;
                dp = dp2;
            end
        2'd3: begin
            if (on3)
                led7_an_o = 4'b0111;
            else
                led7_an_o = 4'b1111;
                digit = digit3;
                dp = dp3;
            end
        end
    endcase
end
```

Sterownik wyświetlacza c.d.

```
// combinatorial decoding
always @(digit or dp)
begin
    led7_seg_o[0] = !dp;
    case (digit)
        4'd0: led7_seg_o[7:1] = 7'b00000001; // 0
        4'd1: led7_seg_o[7:1] = 7'b10011111; //1
        4'd2: led7_seg_o[7:1] = 7'b00100101; //2
        4'd3: led7_seg_o[7:1] = 7'b00001110; //3
        4'd4: led7_seg_o[7:1] = 7'b10011100; //4
        4'd5: led7_seg_o[7:1] = 7'b01001100; //5
        4'd6: led7_seg_o[7:1] = 7'b01000000; //6
        4'd7: led7_seg_o[7:1] = 7'b00011111; //7
        4'd8: led7_seg_o[7:1] = 7'b00000000; //8
        4'd9: led7_seg_o[7:1] = 7'b00001100; //9
        4'd10: led7_seg_o[7:1] = 7'b00010000; //10
        4'd11: led7_seg_o[7:1] = 7'b11000000; //11
        4'd12: led7_seg_o[7:1] = 7'b01100001; //12
        4'd13: led7_seg_o[7:1] = 7'b10000101; //13
        4'd14: led7_seg_o[7:1] = 7'b01100000; //14
        4'd15: led7_seg_o[7:1] = 7'b01110000; //15
        default: led7_seg_o[7:1] = 7'b11111110;
    endcase
end
endmodule
```

Testbench

```
`timescale 1ns / 1ps
module tb;

    // Inputs
    reg clk_i;
    reg rst_i;
    reg RXD_i;
    // Outputs
    wire [3:0] led7_an_o;
    wire [7:0] led7_seg_o;
    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    rs_led_div uut (
        .clk_i(clk_i),
        .rst_i(rst_i),
        .RXD_i(RXD_i),
        .led7_an_o(led7_an_o),
        .led7_seg_o(led7_seg_o));

    initial begin

        // Initialize Inputs
        clk_i = 0;
        rst_i = 1;
        RXD_i = 1;
        #100 rst_i = 0;
        #1000000;
        RXD_i = 0;        //START
        #104000;
        RXD_i = 1;        //D0
        #104000
        RXD_i = 0;        //D1
        #104000
        RXD_i = 1;        //D2
        #104000
        RXD_i = 0;        //D3
        #104000
        RXD_i = 1;        //D4
        #104000
        RXD_i = 0;        //D5
        #104000
        RXD_i = 1;        //D6
        #104000
        RXD_i = 0;        //D7
        #104000
        RXD_i = 1;        //STOP
        #104000
        RXD_i = 1;        //STOP2
        #104000;

        // Add stimulus here

    end

    always
        #10 clk_i = ! clk_i;

endmodule
```

Część III

VHDL

Przykład 1

Prosty dzielnik częstotliwości

- układ synchroniczny z asynchronicznym resetem,
- wejścia: **clk_i** (zegar 50MHz), **rst_i** (reset asynchroniczny),
- wyjście: **clk_o**.
- układ dzieli częstotliwość sygnału **clk_i** przez 50_000_000 a wynik podziału podaje na wyjście **clk_o**,
- współczynnik podziału zdefiniowano za pomocą **generic**.

Ogólna składnia procesu synchronicznego z asynchronicznym resetem

```
process (clk, rst)
begin
  if rst='1' then
    ... tutaj następuje obsługa resetu...
  elsif clk'event and clk='1' then
    ... tutaj następuje obsługa zbocza zegara...
  end if;
end process;
```

Dzielnik i testbench

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity div is
    generic (div_ratio: integer:=50_000_000);
    port ( clk_i : in  STD_LOGIC;
          rst_i : in  STD_LOGIC;
          clk_o : out STD_LOGIC);
end div;

architecture Behavioral of div is

    signal counter : integer range 0 to div_ratio-1;

begin

    process(clk_i,rst_i)
    begin
        if rst_i='1' then
            clk_o <= '0';
            counter <= 0;
        elsif Rising_Edge(clk_i) then
            if counter = div_ratio-1 then
                counter <= 0;
            else
                counter <= counter + 1;
            end if;
            if counter = div_ratio/2 then
                clk_o <='1';
            end if;
            if counter = 0 then
                clk_o <= '0';
            end if;
        end if;
    end process;

end Behavioral;
```

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.numeric_std.ALL;

ENTITY tb_div IS
END tb_div;

ARCHITECTURE behavior OF tb_div IS

    COMPONENT div
    generic (div_ratio: integer:=50_000_000);
    port ( clk_i : in  STD_LOGIC;
          rst_i : in  STD_LOGIC;
          clk_o : out STD_LOGIC);
    END COMPONENT;

    signal clk_i : std_logic := '0';
    signal rst_i : std_logic := '0';
    signal clk_o : std_logic := '0';

    constant clk_i_period : time := 20 ns;

BEGIN


    -- wstawienie komponentu
    uut: div
        generic map (div_ratio => 8)
        PORT MAP (
            clk_i => clk_i,
            rst_i => rst_i,
            clk_o => clk_o
        );

    -- generacja zegara
    clk_i_process :process
    begin
        clk_i <= '0';
        wait for clk_i_period/2;
        clk_i <= '1';
        wait for clk_i_period/2;
    end process;

    -- generacja resetu
    rst_i <= '1', '0' after 13 ns;

END;
```

Symulacja

 

Plik UCF dla płytki Spartan

```
# Push-button:  
NET "rst_i" LOC = "L14" ; # pressed high BTN3  
#50MHz clock:  
NET "clk_i" LOC = "T9" ; # 50 MHz clock  
# LED:  
NET "clk_o" LOC = "K12" ; # high on
```

Przykład 2 – licznik w kodzie Graya

- Należy zrealizować opis 4-ro bitowego licznika w kodzie Graya,
- Licznik ma być synchroniczny z asynchronicznym resetem
- Wejścia `clk_i` oraz `rst_i`, wyjście `gray_o[3:0]`

4-ro bitowy kod Gray-a

0000

0001

0011

0010

0110

0111

0101

0100

1100

1101

1111

1110

1010

1011

1001

1000

Zamiana z kodu dwójkowego:

$\text{Gray} \leq \text{binary} \text{ xor } \text{binary}/2$

Kod licznika Graya

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity gray is
    Port ( clk_i : in  STD_LOGIC;
          rst_i : in  STD_LOGIC;
          gray_o : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end gray;

architecture Behavioral of gray is
    signal binary : std_logic_vector(3 downto 0);
begin

    process(clk_i,rst_i)
        --variable binary : std_logic_vector(3 downto 0);
    begin
        if rst_i = '1' then
            gray_o <= "0000";
            binary <= (others => '0');
        elsif Rising_Edge(clk_i) then
            binary <= binary + 1;
            gray_o <= binary xor ('0' & binary(3 downto 1));
        end if;
    end process;

end Behavioral;
```

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
USE ieee.numeric_std.ALL;

ENTITY tb IS
END tb;

ARCHITECTURE behavior OF tb IS

    -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)

    COMPONENT gray
    PORT(
        clk_i : IN  std_logic;
        rst_i : IN  std_logic;
        gray_o : OUT std_logic_vector(3 downto 0)
    );
    END COMPONENT;

    --Inputs
    signal clk_i : std_logic := '0';
    signal rst_i : std_logic := '0';

    --Outputs
    signal gray_o : std_logic_vector(3 downto 0);

    -- Clock period definitions
    constant clk_i_period : time := 10 ns;

BEGIN


    -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    uut: gray PORT MAP (
        clk_i => clk_i,
        rst_i => rst_i,
        gray_o => gray_o
    );

    -- Clock process definitions
    clk_i_process :process
    begin
        clk_i <= '0';
        wait for clk_i_period/2;
        clk_i <= '1';
        wait for clk_i_period/2;
    end process;

    rst_i <= '1', '0' after 18 ns;

END;
```

Symulacja

 

Przykład 3

Prosty licznik binarny 8 bitowy

- układ synchroniczny z asynchronicznym resetem,
- wejścia: **clk_i** (zegar 50MHz), **rst_i** (reset asynchroniczny) oraz **dir_i** (kierunek zliczania),
- wyjście: **data_o** (ośmiobitowe).

Licznik i testbench

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity count is
    port ( clk_i : in  STD_LOGIC;
          rst_i : in  STD_LOGIC;
          dir_i : in  STD_LOGIC;
          data_o : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0));
end count;

architecture Behavioral of count is

    signal counter : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

begin

    data_o <= counter;
    process(clk_i,rst_i)
    begin
        if rst_i='1' then
            counter <= (others => '0');
        elsif Rising_Edge(clk_i) then
            if dir_i='1' then
                counter <= counter + 1;
            else
                counter <= counter - 1;
            end if;
        end if;
    end process;

end Behavioral;
```

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;

ENTITY tb_count IS
END tb_count;

ARCHITECTURE behavior OF tb_count IS
    COMPONENT count
        PORT(
            clk_i : IN  std_logic;
            rst_i : IN  std_logic;
            dir_i : IN  std_logic;
            data_o : OUT std_logic_vector(7 downto 0)
        );
    END COMPONENT;

    signal clk_i : std_logic := '0';
    signal rst_i : std_logic := '0';
    signal dir_i : std_logic := '0';
    signal data_o : std_logic_vector(7 downto 0);
    constant clk_i_period : time := 20 ns;


BEGIN

    uut: count PORT MAP (
        clk_i => clk_i,
        rst_i => rst_i,
        dir_i => dir_i,
        data_o => data_o
    );

    clk_i_process : process
    begin
        clk_i <= '0';
        wait for clk_i_period/2;
        clk_i <= '1';
        wait for clk_i_period/2;
    end process;

    rst_i <= '1', '0' after 14 ns;
    dir_i <= '0', '1' after 120 ns;
END;
```

Symulacja

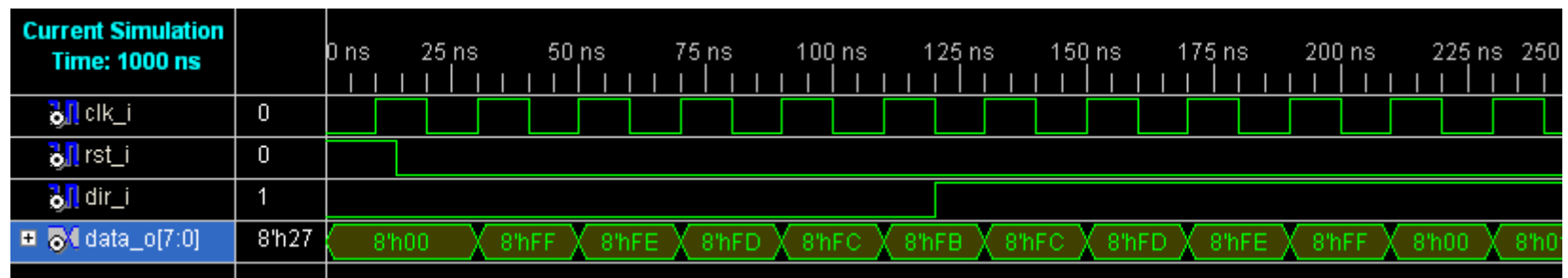

Przykład 4 – nadajnik RS232

- Układ ma nadawać znak ‘B’ w kodzie ASCII na linię wyjściową TXD_o.
- Wejścia: clk_i (zegar, 50MHz), en_i (wejście zezwalające) i rst_i (reset asynchroniczny).
- Układ należy podzielić na 3 moduły: główny (main_module) spinający dzielnik częstotliwości (divider) oraz nadajnik (tx_rs232).
- Należy wykonać opis VHDL, symulację i sprawdzenie działania na płytce Spartan 3.

Dzielnik częstotliwości

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  entity divider is
7      generic(div_factor:integer:=10);
8      Port ( clk_i : in  STD_LOGIC;
9            rst_i : in  STD_LOGIC;
10           clk_o : out STD_LOGIC);
11 end divider;
12
13 architecture Behavioral of divider is
14     signal counter: integer range 0 to div_factor-1;
15 begin
16     process(clk_i,rst_i)
17     begin
18         if rst_i='1' then
19             clk_o <= '0';
20             counter <= 0;
21         elsif Rising_Edge(clk_i) then
22             if counter = div_factor-1 then
23                 counter <= 0;
24             else
25                 counter <= counter +1;
26             end if;
27             if counter = 0 then
28                 clk_o <= '0';
29             end if;
30             if counter = div_factor/2 then
31                 clk_o <= '1';
32             end if;
33         end if;
34     end process;
35
36
37 end Behavioral;
```

Nadajnik RS232

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6 entity tx_rs232 is
7     Port ( clk_i : in  STD_LOGIC;
8           rst_i : in  STD_LOGIC;
9           en_i  : in  STD_LOGIC;
10          data_i : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
11          TXD_o  : out STD_LOGIC);
12 end tx_rs232;
13
14 architecture Behavioral of tx_rs232 is
15
16     type state_t is (waiting_for_en_i, start_bit,
17                    b0,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7, stop_bit);
18     signal state:state_t;
19
20 begin
```

```
21 process(clk_i,rst_i)
22 begin
23     if rst_i = '1' then
24         state <= waiting_for_en_i;
25         TXD_o <= '1';
26     elsif Rising_Edge(clk_i) then
27         case state is
28             when waiting_for_en_i =>
29                 if en_i = '1' then
30                     state <= start_bit;
31                 end if;
32             when start_bit =>
33                 state <= b0;
34                 TXD_o <= '0';
35             when b0 =>
36                 state <= b1;
37                 TXD_o <= data_i(0);
38             when b1 =>
39                 state <= b2;
40                 TXD_o <= data_i(1);
41             when b2 =>
42                 state <= b3;
43                 TXD_o <= data_i(2);
44             when b3 =>
45                 state <= b4;
46                 TXD_o <= data_i(3);
47             when b4 =>
48                 state <= b5;
49                 TXD_o <= data_i(4);
50             when b5 =>
51                 state <= b6;
52                 TXD_o <= data_i(5);
53             when b6 =>
54                 state <= b7;
55                 TXD_o <= data_i(6);
56             when b7 =>
57                 state <= stop_bit;
58                 TXD_o <= data_i(7);
59             when stop_bit =>
60                 state <= waiting_for_en_i;
61                 TXD_o <= '1';
62         end case;
63     end if;
64 end process;
65 end Behavioral;
```

Moduł łączący bloki dzielnika i nadajnika


```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  entity main_module is
7      Port ( clk_i : in  STD_LOGIC;
8            rst_i : in  STD_LOGIC;
9            en_i  : in  STD_LOGIC;
10           TXD_o : out STD_LOGIC);
11 end main_module;
12
13 architecture Behavioral of main_module is
14
15     component divider is
16         generic(div_factor:integer:=10);
17         Port ( clk_i : in  STD_LOGIC;
18               rst_i : in  STD_LOGIC;
19               clk_o : out STD_LOGIC);
20     end component;
21
22     component tx_rs232 is
23         Port ( clk_i : in  STD_LOGIC;
24               rst_i : in  STD_LOGIC;
25               en_i  : in  STD_LOGIC;
26               data_i : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
27               TXD_o : out STD_LOGIC);
28     end component;
29
30     signal clk_int:std_logic;
31     constant data:std_logic_vector(7 downto 0):=x"42";
32
33
34     begin
35
36     u1: divider
37         generic map(div_factor => 50_000_000/9600)
38         port map(clk_i,rst_i,clk_int);
39
40     u2: tx_rs232
41         port map(clk_int,rst_i,en_i,data,TXD_o);
42
43     end Behavioral;
```

Testbench i UCF

```
1  # Clock:
2  NET "clk_i" LOC = "T9" ; # 50 MHz clock
3  # Push-buttons:
4  NET "rst_i" LOC = "L14" ; # pressed high BTN3
5  # RS232:
6  NET "TXD_o" LOC = "R13" ; # RS 232 TXD
7  #slider
8  NET "en_i" LOC = "K13" ; # SW7
```

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.ALL;
3  USE ieee.std_logic_unsigned.all;
4  USE ieee.numeric_std.ALL;
5  ENTITY tb_tx IS
6  END tb_tx;
7  ARCHITECTURE behavior OF tb_tx IS
8      COMPONENT main_module
9      PORT(
10          clk_i : IN  std_logic;
11          rst_i : IN  std_logic;
12          en_i : IN  std_logic;
13          TXD_o : OUT std_logic
14      );
15  END COMPONENT;
16
17  --Inputs
18  signal clk_i : std_logic := '0';
19  signal rst_i : std_logic := '0';
20  signal en_i : std_logic := '0';
21
22  --Outputs
23  signal TXD_o : std_logic;
24  constant clk_i_period : time := 20 ns;
25
26  BEGIN
27      uut: main_module PORT MAP (
28          clk_i => clk_i,
29          rst_i => rst_i,
30          en_i => en_i,
31          TXD_o => TXD_o
32      );
33
34      clk_i_process :process
35      begin
36          clk_i <= '0';
37          wait for clk_i_period/2;
38          clk_i <= '1';
39          wait for clk_i_period/2;
40      end process;
41
42      rst_i <= '1', '0' after 58 us;
43      en_i <= '0', '1' after 360 us;
44
45  END;
```

Symulacja

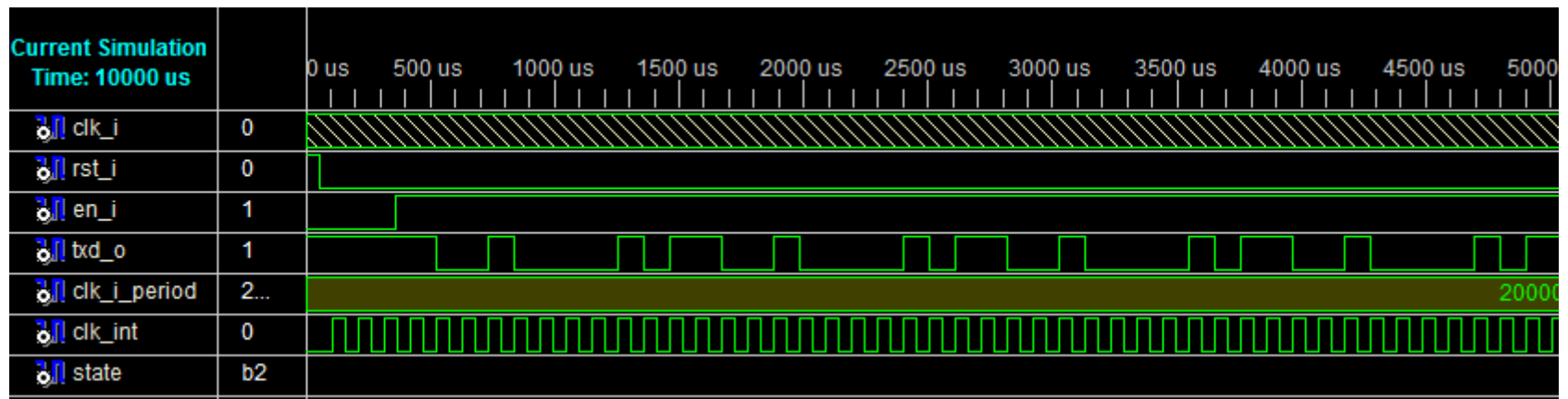

Przykłady – 5, modele pamięci

- Przykłady są spakowane i dostępne na stronie przedmiotu:
<http://www.ue.eti.pg.gda.pl/~bpa/jmis/mems.zip>
- Zawarte są 4 typy pamięci: asynchroniczna ROM, synchroniczna ROM, asynchroniczna RAM, synchroniczna RAM
- Wraz z modelami pamięci dołączone są pliki testbenchy

Przykład 6

Dzielnik + licznik + dekodery 7seg

- układ synchroniczny z asynchronicznym resetem,
- wejścia: **clk_i** (zegar 50MHz), **rst_i** (reset asynchroniczny) oraz **dir_i** (kierunek zliczania),
- wyjście: **leds_o** (ośmiobitowe, diody LED), **led7_seg_o** (8 bitów segmenty multipleksowanego LED aktywne zerem) oraz **led7_an_o** (4 bitowe anody multipleksowanego LED aktywne zerem),
- układ składa się z dzielnika i licznika z poprzednich przykładów przy czym wyjście dzielnika stanowi zegar licznika,
- wyjście licznika dołączone jest do diod LED (wyjście **leds_o**),
- dodatkowo 4 najmniej znaczące bity licznika są dekodowane i sterują 1 segmentem wyświetlacza LED.

Kod VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity ex_3 is
    generic (div_ratio: integer:=50_000_000);
    port ( clk_i : in  STD_LOGIC;
          rst_i : in  STD_LOGIC;
          dir_i : in  STD_LOGIC;
          leds_o : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          led7_seg_o : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          led7_an_o : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
        );
end ex_3;

architecture Behavioral of ex_3 is
    -- deklaracje komponentów
    component div
        generic (div_ratio: integer:=50_000_000);
        port ( clk_i : in  STD_LOGIC;
              rst_i : in  STD_LOGIC;
              clk_o : out STD_LOGIC);
    end component;
    component count
        port ( clk_i : in  STD_LOGIC;
              rst_i : in  STD_LOGIC;
              dir_i : in  STD_LOGIC;
              data_o : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0));
    end component;
```

```

-- deklaracja funkcji dekodującej 7seg
function dekod7seg(signal in_data: std_logic_vector(3 downto 0))
    return std_logic_vector is
    variable temp: std_logic_vector(7 downto 0);
begin
    -- temp:= (others => '1');
    case in_data is
        when X"0" => temp:="00000011";
        when X"1" => temp:="10011111";
        when X"2" => temp:="00100101";
        when X"3" => temp:="00001101";
        when X"4" => temp:="10011001";
        when X"5" => temp:="01001001";
        when X"6" => temp:="01000001";
        when X"7" => temp:="00011111";
        when X"8" => temp:="00000001";
        when X"9" => temp:="00001001";
        when X"a" => temp:="00010001";
        when X"b" => temp:="11000001";
        when X"c" => temp:="01100011";
        when X"d" => temp:="10000101";
        when X"e" => temp:="01100001";
        when X"f" => temp:="01110001";
        when others => temp:="11111101";
    end case;
    return (temp);
end function dekod7seg;
-- deklaracje sygnałów wewnętrznych
signal clk_internal : STD_LOGIC;
signal data_internal : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

begin
    -- wstawienie komponentów
    div_1: div
        generic map (div_ratio => div_ratio)
        port map(clk_o => clk_internal, rst_i => rst_i, clk_i => clk_i);
    counter_1: count
        port map(clk_internal, rst_i, dir_i, data_internal);
    -- dołączenie sygnału do wyjścia
    leds_o<=data_internal;
    -- ustawienie 3 segmentu wyświetlacza jako aktywnego a pozostałe wygaszone, aktywne zerem
    led7_an_o <= (3=> '0', others => '1');
    -- dekodowanie kombinacyjne (użycie funkcji) wyświetlacza 7 segmentowego, wyjścia aktywne zerem
    led7_seg_o<=dekoder7seg(data_internal(3 downto 0));
end Behavioral;

```

Kod VHDL c.d.

Testbench

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;

ENTITY tb_ex3 IS
END tb_ex3;

ARCHITECTURE behavior OF tb_ex3 IS

    COMPONENT ex_3
    generic (div_ratio: integer:=5_000_000);
    PORT(
        clk_i : IN  std_logic;
        rst_i : IN  std_logic;
        dir_i : IN  std_logic;
        leds_o : OUT std_logic_vector(7 downto 0);
        led7_seg_o : OUT std_logic_vector(7 downto 0);
        led7_an_o : OUT std_logic_vector(3 downto 0)
    );
    END COMPONENT;

    --Inputs
    signal clk_i : std_logic := '0';
    signal rst_i : std_logic := '0';
    signal dir_i : std_logic := '0';

    --Outputs
    signal leds_o : std_logic_vector(7 downto 0);
    signal led7_seg_o : std_logic_vector(7 downto 0);
    signal led7_an_o : std_logic_vector(3 downto 0);

    -- Clock period definitions
    constant clk_i_period : time := 20 ns;

    BEGIN


        -- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
        uut: ex_3
        generic map (div_ratio => 8)
        PORT MAP (
            clk_i => clk_i,
            rst_i => rst_i,
            dir_i => dir_i,
            leds_o => leds_o,
            led7_seg_o => led7_seg_o,
            led7_an_o => led7_an_o
        );

        -- Clock process definitions
        clk_i_process :process
        begin
            clk_i <= '0';
            wait for clk_i_period/2;
            clk_i <= '1';
            wait for clk_i_period/2;
        end process;

        rst_i<='1', '0' after 14 ns;
        dir_i<= '1' , '0' after 1 us;

    END;
```

Symulacja

 

Plik ucf na płytce Spartan3

```
# Clock:
NET "clk_i" LOC = "T9" ; # 50 MHz clock
# Push-buttons:
NET "rst_i" LOC = "L14" ; # pressed high BTN3
# Direction:
NET "dir_i" LOC = "J13" ; # slider SW5
# Seven-segment LED display:
NET "led7_an_o<3>" LOC = "E13" ; # leftmost digit, active low
NET "led7_an_o<2>" LOC = "F14" ; # active low
NET "led7_an_o<1>" LOC = "G14" ; # active low
NET "led7_an_o<0>" LOC = "D14" ; # rightmost digit, active low

NET "led7_seg_o<7>" LOC = "E14" ; # segment 'a', active low
NET "led7_seg_o<6>" LOC = "G13" ; # segment 'b', active low
NET "led7_seg_o<5>" LOC = "N15" ; # segment 'c', active low
NET "led7_seg_o<4>" LOC = "P15" ; # segment 'd', active low
NET "led7_seg_o<3>" LOC = "R16" ; # segment 'e', active low
NET "led7_seg_o<2>" LOC = "F13" ; # segment 'f', active low
NET "led7_seg_o<1>" LOC = "N16" ; # segment 'g', active low
NET "led7_seg_o<0>" LOC = "P16" ; # segment 'dp', active low
# leds
NET "leds_o<7>" LOC = "P11" ;
NET "leds_o<6>" LOC = "P12" ;
NET "leds_o<5>" LOC = "N12" ;
NET "leds_o<4>" LOC = "P13" ;
NET "leds_o<3>" LOC = "N14" ;
NET "leds_o<2>" LOC = "L12" ;
NET "leds_o<1>" LOC = "P14" ;
NET "leds_o<0>" LOC = "K12" ;
```